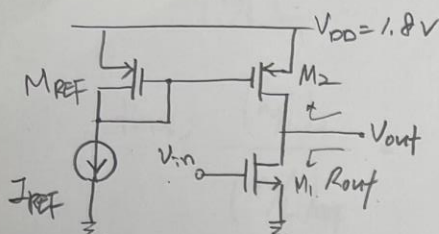


ECE 3110J 2023 Fall Quiz 5.



$R_{out} = M_1 \parallel M_2$ Seen from drain side we have $\underline{r_o}$

$$= r_{o1} \parallel r_{o2} \quad \text{where } r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$$

Power budget $2\text{mW} = 1.8\text{V} \times I_{\text{total}}$

$$I_{\text{total}} = \frac{2 \times 10^{-3}}{1.8} = \underline{1.1\text{mA}} = I_{\text{REF}} + I_{\text{copy}}$$

" $I_{D1} = I_{D2}$

$$|A_v| = G_m R_{out} = \frac{g_{m1}}{\frac{1}{\lambda_1 I_{D1}} \parallel \frac{1}{\lambda_2 I_{D2}}}, \quad I_{D1} = I_{D2}$$

$$= \frac{2I_{D1} / (V_{GS1} - V_{TH1})}{\cancel{\lambda_1 I_{D1}} + \cancel{\lambda_2 I_{D1}}} = \frac{2}{(V_{GS1} - V_{TH1}) \underbrace{(\lambda_1 + \lambda_2)}_{0.4 + 0.3}} = 20$$

$$\Rightarrow \underline{V_{GS1} = 0.73\text{V}}$$

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS1} - V_{TH1})^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times \frac{20}{0.18} \times (0.73 - 0.4)^2$$

$$= \underline{6.05 \times 10^{-4}\text{A}} = I_{\text{copy}}$$

$$I_{\text{total}} = 1.1\text{mA} = I_{\text{REF}} + I_{\text{copy}} \Rightarrow \underline{I_{\text{REF}} = 0.505\text{A}}$$

$$I_{\text{ref}} \times \frac{(W/L)_2}{(W/L)_{\text{ref}}} = I_{\text{copy}}$$

$$\text{thus, } \frac{(W/L)_2}{(W/L)_{\text{ref}}} = \frac{6.05 \times 10^{-4}}{0.505} = \underline{\underline{1.12}} //$$